

Programming Assignment 4

(due : 01/04 13 : 00)

- ```
-----2018-CompArch-PG3-----
CPU for add, sub ,and slt

^ ^
** ** (^ - ^) v
** Congratulations !! ** (^)
** You, ** ()
** pass the simulation! ** | | |
** ** (nn)nn)

```



# 指令格式

## Instruction format:

| instr      | op [25:20] | rs [19:17] | rt [16:14] | rd[13:11] | Shamt[10:6] | Func[5:0] |
|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|
| <b>add</b> | 6'b000000  | SSS        | TTT        | DDD       | 5'b00000    | 6'b100000 |
| <b>sub</b> | 6'b000000  | SSS        | TTT        | DDD       | 5'b00000    | 6'b100010 |
| <b>slt</b> | 6'b000000  | SSS        | TTT        | DDD       | 5'b00000    | 6'b101010 |


**add:** do  $R[SSS] + R[TTT]$  and store in  $R[DDD]$

**sub:** do  $R[SSS] - R[TTT]$  and store in  $R[DDD]$

**slt:** do if( $R[SSS] < R[TTT]$ ) then  $R[DDD] = 1$  else  $R[DDD] = 0$

# 參考CPU圖

reference graph

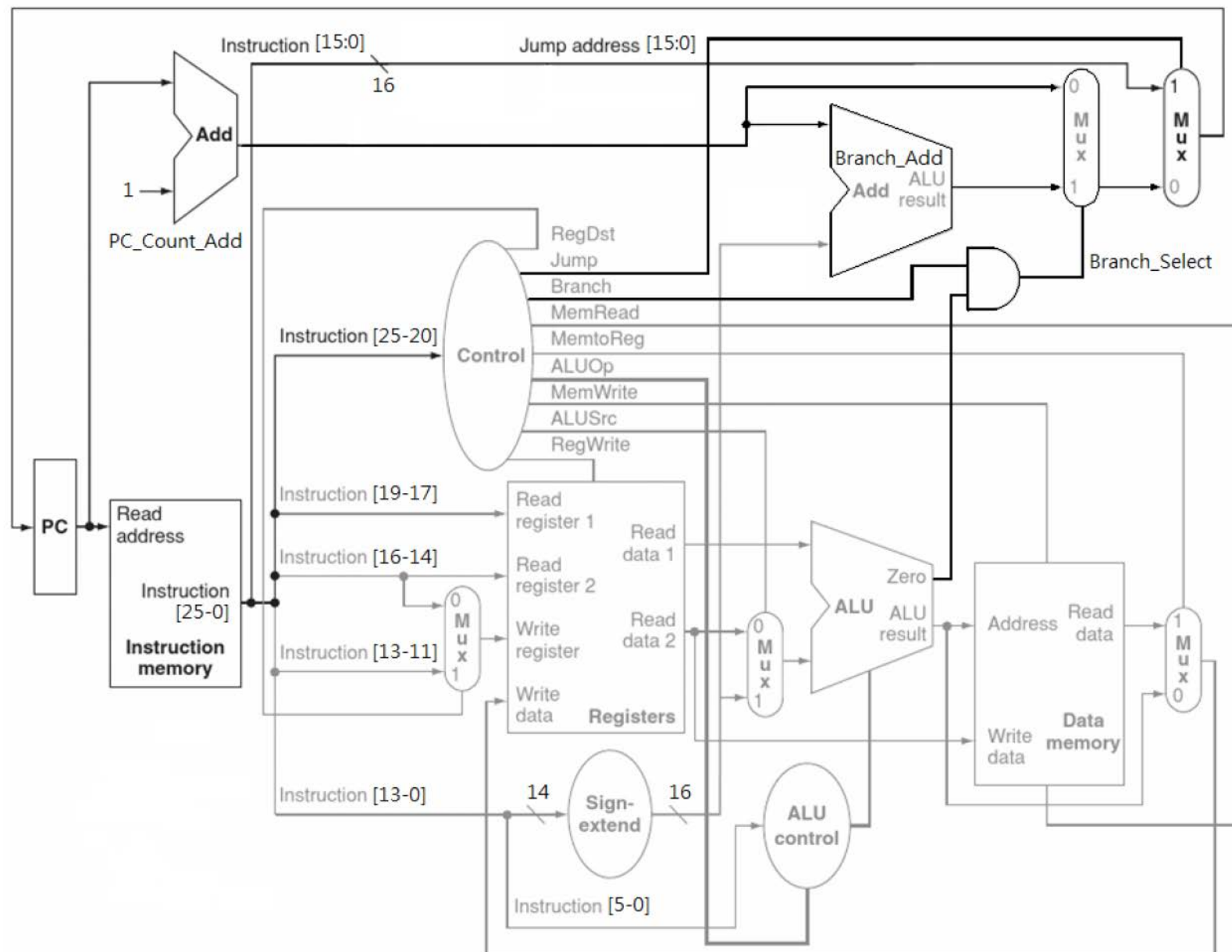

# Module介紹

## TestBench module（不需要修改）

TestBench不是CPU的一部分，為CPU的測資，並幫助同學檢查輸出資料是否符合作業要求。

- TestBench有以下主要功能
  - 輸出周期性時脈CLK訊號給CPU
  - 設定Reg（Register）與DM（Data memory）的初始值
  - 將每次clock cycle所更變的value寫到對應的Reg（ Register ）與DM（Data memory）
  - 比對每個clock cycle的值是否正確

# CPU module (需要修改)

以下是線路說明

- *Instr* represents the instruction to be executed in this cycle.
- *OP* represents the OP column of the instruction.
- *Reg\_WE* represents the signal whether the data should be wrote in Reg.
- *RS\_ID* represents RS column in MIPS instruction.
- *RT\_ID* represents RT column in MIPS instruction.
- *Reg\_RData1* represents the data read from Reg.
- *Reg\_RData2* represents the data read from Reg.
- *Reg\_WData* represents the data ready to be wrote in Reg.
- *DM\_RData* represents the data read from DM.
- *DM\_WData* represents the data ready to be wrote in DM.
- *DM\_WE* represents the signal whether the data should be wrote in DM.
- *address* represents the value out of Adder.
- *immediate\_in* represents the immediate value read from instruction.
- *func* represents the Func in MIPS instruction.
- *ALU\_OP* represent the control signal from Decoder module to ALU\_ctrl module.

# CPU module ( 需要修改 )

以下是線路說明

- *ALU\_CTRL* is the output signal of the *ALU\_ctrl* module and the input signal of the *ALU* module in order to tell the *ALU* module which operation to do.
- *ALU\_result* represent the result of the *ALU* module.
- *ALU\_src* is used to choose which data should be the input of *ALU*(the *sign\_extend\_module* output or *Reg\_RData2*).
- *Mux\_to\_ALU* is the *MUX\_2\_to\_1* module output. It is used to selected output from the *sign\_extend\_module* output or *Reg\_RData2* according to the input you provide.
- *MEM\_to\_REG*: If this signal is one then the data is from memory to register; if is zero, data from *ALU* will be written to register.
- *REG\_Dst* is used to choose which register ID should be written(*RT* or *RD*) .
- *REG\_W\_ID* is the register ID that should be written.
- *ALU\_src1*, *ALU\_src2* are the inputs of *ALU*.
- *Mux\_Mem\_to\_reg\_out* are the *MUX* output which should be write to register .

# CPU module (需要修改)

需修改事項：

需要檢查並把剩下沒接上的線接上，以assign實作。




# Reg module (需要修改)

Reg指的是Register module，他會根據input signals讀與寫入資料，線路的名稱是參照CPU module

需修改事項：

 
- 修改需要寫入的register的ID與輸出之Read data1,2資料
- 另外也需修改當Reg\_WE signal 為1 or 0時register寫入的資料



# Decoder module (需要修改)

Decoder module 依據輸入的OP 解碼訊號，並輸出解碼後的訊號，送至Reg或DM或各個組織結構使其判斷指令應該read或write。

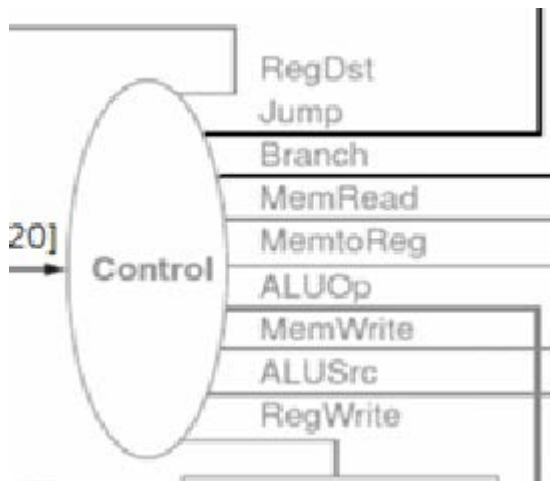例如6'b100011，可知此instruction 為R-type，Decoder 需要設定Reg\_WE=1，因為這個OP code 代表data會被寫進Reg。



# Decoder module (需要修改)

Hint:

- ALU\_OP 用來區隔instruction為R-type(add sub slt) 或I-type instruction (load store)
- MEM\_to\_REG 表示區隔data是從memory或ALU輸入
- REG\_Dst 是用來區隔需要被寫入的register ID (RT或RD)
- ALU\_src 用來選擇輸入ALU 的訊號線 (sign\_extend output 或 Reg\_RData2)

需修改事項：


依據輸入的funct與OP去設定輸出的control signal

# ALU\_ctrl module (需要修改)

需要根據ALU\_OP and funct去設定ALU\_CTRL的訊號

需修改事項：

依據輸入的funct與ALU\_OP去設定輸出的ALU\_CTRL

 

# 參考ALU-Control圖 (From testbook)


| Instruction opcode | ALUOp | Instruction operation | Funct field | Desired ALU action | ALU control input |
|--------------------|-------|-----------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| LW                 | 00    | load word             | XXXXXX      | add                | 0010              |
| SW                 | 00    | store word            | XXXXXX      | add                | 0010              |
| Branch equal       | 01    | branch equal          | XXXXXX      | subtract           | 0110              |
| R-type             | 10    | add                   | 100000      | add                | 0010              |
| R-type             | 10    | subtract              | 100010      | subtract           | 0110              |
| R-type             | 10    | AND                   | 100100      | AND                | 0000              |
| R-type             | 10    | OR                    | 100101      | OR                 | 0001              |
| R-type             | 10    | set on less than      | 101010      | set on less than   | 0111              |

**FIGURE 4.12** How the ALU control bits are set depends on the ALUOp control bits and the different function codes for the R-type instruction. The opcode, listed in the first column,

# ALU module (需要修改)

需修改事項：


依據ALU\_ctrl module 輸入的ALU\_CTRL實作執行運算

 

# MUX\_2\_to\_1 module (需要修改)

這次MUX有3個，分別為  
MUX\_REG\_Dst, MUX\_ALUsrc, MUX\_MEM\_to\_REG


需修改事項：  
根據輸入的訊號選擇需要輸出的訊號線

 
 
# sign\_extend module (需要修改)

需修改事項：


根據輸入的immediate\_in(14 bits) extend成16bits





 
# PC module (不需要修改)

PC為Programming Counter的縮寫，負責控制下一個要執行的指令，在此作業CPU中每個Clock cycle PC值會加一



 
# IM module （不需要修改）

IM為Instruction Memory的縮寫，IM module 會儲存所有指令並且依據PC將指令送至CPU


 
# DM module （不需要修改）

功能與Reg一樣，但是目標在DM為Data Memory  
實際上記憶體是以bytes為單位的連續空間配置，但為了更輕易的實作這次的CPU作業，我們以Reg的實作方法去模擬DM，我們以16 bits為單位去代表記憶體，另外以“grid” (例如DM[0]，DM[1] 皆為grid) 代表連續的空間



## 測試資料與測試結果

# 測試指令 (26bits)

DM[0]~DM[7] are initialized 1~8,R[0]~R[7] are initialized 1~8.

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 00000000101001100000100000 | R[1]+R[2]->R[3]  |
| 00000010101011100000100010 | R[5]-R[2]->R[7]  |
| 00000010011001000000101010 | R[4]<R[6] R[2]=1 |

# 3個cycle暫存器中value


Simulation result:

| After 1th cycle |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| reg[0]          | Reg[1] | Reg[2] | Reg[3] | Reg[4] | Reg[5] | Reg[6] | Reg[7] |
| 1               | 2      | 3      | 5      | 5      | 6      | 7      | 8      |
| DM[0]           | DM[1]  | DM[2]  | DM[3]  | DM[4]  | DM[5]  | DM[6]  | DM[7]  |
| 1               | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      |

| After 2th cycle |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Reg[0]          | Reg[1] | Reg[2] | Reg[3] | Reg[4] | Reg[5] | Reg[6] | Reg[7] |
| 1               | 2      | 3      | 5      | 5      | 6      | 7      | 3      |
| DM[0]           | DM[1]  | DM[2]  | DM[3]  | DM[4]  | DM[5]  | DM[6]  | DM[7]  |
| 1               | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      |

| After 3th cycle |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Reg[0]          | Reg[1] | Reg[2] | Reg[3] | Reg[4] | Reg[5] | Reg[6] | Reg[7] |
| 1               | 2      | 1      | 5      | 5      | 6      | 7      | 3      |
| DM[0]           | DM[1]  | DM[2]  | DM[3]  | DM[4]  | DM[5]  | DM[6]  | DM[7]  |
| 1               | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      |

# 作業繳交格式

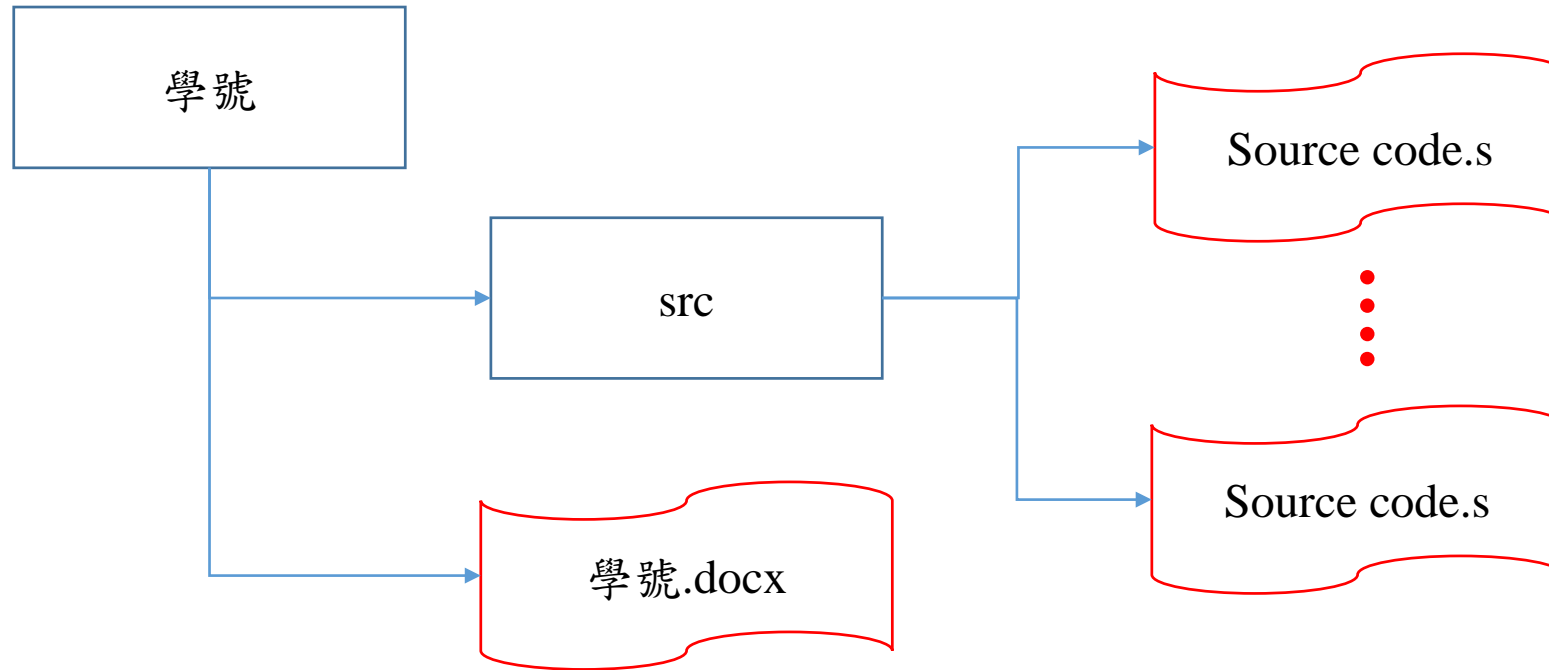

請將檔案壓縮成.zip檔繳交  
程式檔檔名需要按照作業提供格式不可更改

# About Programming Assignment 3

## 1. 作業評分規則

- 有依照作業要求繳交：40分
- 程式碼compile無誤：60分
- 未按規定繳交作業：一項扣10分
- 遲交0分

## 2. 程式作業請獨立完成，請勿抄襲同學之程式碼



# About Programming Assignment 3

### 3. 繳交作業內容：

- 實驗結果圖與波形圖（如右圖）
- 解釋2條output波形運作流程
- 心得

```
----2018-CompArch-PG3----
CPU for add, sub ,and slt

** ^ ^
** (_ ^) v
Congratulations !! ** (_ ^)
You, ** ()
pass the simulation! ** | | |
** (nn) nn)

```

